

# 广东工业大学考试试卷 ( A )

课程名称: 数字逻辑与系统设计 试卷满分 100 分

考试时间: 2018 年 1 月 8 日 (第 19 周 星期一)


考试形式: 闭卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

请将答案直接写在试卷上!
 
## 一、单选题 (每题 2 分, 共 30 分)

- 十进制数 25 用 8421BCD 码表示为 ( )。
  - 10101
  - 00100101
  - 10010100
  - 10100
- 某商店的顾客意见信箱, 需要 A、B 两名工作人员同时插入钥匙才可以打开, 这种逻辑关系为 ( )。
  - 与关系
  - 或关系
  - 异或关系
  - 无法判断
- 以下说法正确的是 ( )。
  - 逻辑变量的取值, 1 比 0 大
  - 在逻辑运算中  $1+1=10$
  - 在逻辑代数中  $1+1=2$
  - 若两个函数具有相同的真值表, 则两个函数必然相等
- 下列标识符 ( ) 是合法的。
  - \$display
  - lmax2\_1
  - \_flase
  - sel2
- 右图所示的触发器中, 假定 Q 的初始状态是 0 态。当接入 CP 时, 触发器 Q 端的状态为 ( )。
  - 当 CP 下降沿到来时, 变为 1 态, 并一直保持下去
  - 每当 CP 上升沿到来时便翻转一次状态
  - 一直保持 0 态
  - 当 CP 上升沿到来时, 变为 1 态, 并一直保持下去
- timescale 100ns/10ns 表示 ( )。
  - 时间单位 10ns
  - 时间单位 100ns
  - 时间精度 1ns
  - 时间精度 100ns



7. 右图是共阴极七段 LED 数码管显示译码器电路, 要显示字符 "C", 则译码器输出 a~g 应为 ( )。

- 1110111
- 0011111
- 1001110
- 0111101

8. 在一个 8 位的存储单元中, 能够存储的最大无符号整数是 ( )。

- (256)<sup>10</sup>
- (127)<sup>10</sup>
- (377)<sup>8</sup>
- (255)<sup>10</sup>

9. reg reg[7:0] 表示 ( )。

- regl 是 1 个 8 位的向量
- regl 是 7 个元素组成的数组
- regl 是 1 个 7 位的向量
- regl 是 8 个元素组成的数组

10. 利用卡诺图化简逻辑函数时, 8 个相邻的最小项可消去 ( ) 个变量。

- 1
- 2
- 3
- 4

11. 若在编码器中有 50 个编码对象, 则要求输出二进制代码的位数为 ( ) 位。

- 5
- 6
- 10
- 50

12. 把一个五进制计数器和一个四进制计数器串联可得到 ( ) 进制计数器。

- 4
- 5
- 9
- 20


13. 若有一个模块的文件名为: AdderFile.v, 模块详细定义为:

```
module Adder (a, b, s, c);
    .....
endmodule

module TestAdder;
    .....
    Adder coder(pa, pb, ps, pc);
    .....
endmodule
```

则进行 Libero IDE 环境中的 ModelSim 仿真前, 应在 Options 设置 (下图) 中, 将 "Testbench module name" 设为 ①, 将 "Top level instance name in the testbench" 设为 ②。

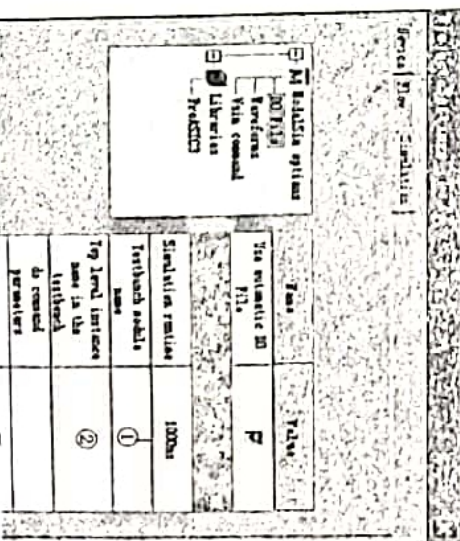- ① AdderFile ② TestAdder
- ① TestAdder ② coder
- ① TestAdderFile ② Adder
- ① Adder ② coder



扫描全能王 创建

14. 看如下代码，运行后 sum 的结果为 ( )。

```
reg [20]sum, data1;
reg [1:0]data2;
initial
begin
    data1=7'b111;
    data2=7'b11;
    sum=data1+data2;
end
```

A. 4'b1010 B. 3'b010 C. 溢出出错 D. 3'b110

15. 在没有修改设计代码的情况下，关于三次仿真描述正确的是 ( )。

A. 延迟会慢慢被修正，越来越小  
B. 前两次仿真结果正确，不代表第三次也正确  
C. 布局布线前后的两次仿真结果是完全一样的  
D. 每次仿真的结果完全一致

## 二、填空题 (每空 1 分，共 15 分)


1. 在 Verilog 中，最常见的程序描述风格有 \_\_\_\_\_ 风格、\_\_\_\_\_ 风格和 \_\_\_\_\_ 风格。
2. 在 Verilog 中，6Hz 中的“6”是指 \_\_\_\_\_。
3. 对于 JK 触发器，若要置 1 功能，则 JK = \_\_\_\_\_。
4. 在 Verilog 中，想要声明 pa 为 16 个 8 位 reg 变量构成的存储器，请完善以下语句：reg \_\_\_\_\_。
5. 在 Verilog 中，运算符“<<”指的是 \_\_\_\_\_。
6. “测试平台”的定义：\_\_\_\_\_。
7. 某组合电路输入为 a、b、c，输出为 y=a & b & c，需要监控变量 a、b、c 的变化，则该电路描述中 always 的事件表达式应写为 always@ ( \_\_\_\_\_ ) y=a & b & c;
8. 在 Verilog 中，表达式“4'b1100>1”的运算结果是 \_\_\_\_\_。
9. Libero IDE 里完成 Simulation (仿真) 功能的工具名称是 \_\_\_\_\_。
10. 时序电路在结构上，通常包含组合电路和 \_\_\_\_\_，它的输出状态必须 \_\_\_\_\_ 到组合电路的输入端，与输入信号一起，共同决定组合电路的输出。
11. 时序电路按输出和输入的关系分类，可分为 \_\_\_\_\_ 型和 \_\_\_\_\_ 型。

## 三、简答题 (共 30 分)

1. 分析下图所示的有符号数加法器逻辑图，回答问题。(5 分)


(1) 写出 OF 的逻辑表达式。(2 分)

 (2) 当  $A_0A_1A_2A_3=1100$ ， $B_0B_1B_2B_3=1010$ ， $C_m=1$  时，是否发生溢出？请写出  $S_0S_1S_2S_3$  的输出结果，并写出输入、输出所对应的十进制数运算式。(3 分)



2. 分析下图所示电路，写出输出函数、各激励函数、次态函数，列出状态表，并画出状态图、时序图 (设初始状态为 001)，说明电路功能。(10 分)

说明：以下已列出主要步骤，考生只需直接填写即可。

 

解：

(1) 输出函数为：



扫描全能王 创建

(2) 三个触发器的激励函数分别是

$$D_2 =$$

$$D_1 =$$

$$D_0 =$$

(3) D 触发器的特性函数是  $Q^{n+1} = D$

将触发器的激励函数代入其中，得触发器的次态函数：

$$Q_2^{n+1} =$$

$$Q_1^{n+1} =$$


$$Q_0^{n+1} =$$

(4) 列出状态表

现态			次态			输出
$Q_2^n$	$Q_1^n$	$Q_0^n$	$Q_2^{n+1}$	$Q_1^{n+1}$	$Q_0^{n+1}$	$Y$
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

(5) 画出状态图

(6) 画时序图，初始状态为 001

 


 (7) 电路的功能：





下图为大桶液位检测示意图。S1、S2、S3 是液位传感器，其输出为 A、B、C。当液位达到 S1 及以上位置时，A 输出为“1”，否则为“0”；液位达到 S2 及以上位置时，B 输出为“1”，否则为“0”；液位达到 S3 及以上位置时，C 输出为“1”，否则为“0”。请设计一组合电路，当液位在 S1 以上（含 S1）或 S2 以下时，红灯 R 亮；当液位在 S1、S2（含 S2）之间时黄灯 Y 亮；当液位在 S2、S3（含 S3）之间时绿灯 G 亮，设灯亮为“1”，灯灭为“0”。试建立此逻辑命题的逻辑函数表达式，用卡诺图进行化简，并画出逻辑电路图。（15 分）



解：根据描述可得以下真值表：

A	B	C	R	Y	G
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

逻辑表达式：

R

BC

00	01	11	10
0			
1			

Y

BC

00	01	11	10
0			
1			

G

BC

00	01	11	10
0			
1			

逻辑电路图：

#### 四、综合设计题（第1题10分，第2题15分，共25分）

1. 用 Verilog 设计一个 8 位可逆计数器。（10 分）

可逆计数器根据计数脉冲的不同，控制计数器在同步信号脉冲的作用下，进行加 1 或者减 1 操作，带异步清零端，计数方向由控制端 updown 控制，C\_B 为进位或借位输出，真值表如下：


clr	updown	clk	$Q_7 \cdot Q_6 \cdot Q_5 \cdot Q_4 \cdot Q_3 \cdot Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0$	C_B
1	X	X	0 0 0 0 0 0 0 0	0
0	1	↑		+
0	0	↑		-

•  $C\_B = \overline{updown} \cdot Q_7 \cdot Q_6 \cdot Q_5 \cdot Q_4 \cdot Q_3 \cdot Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0$ （当 updown=1 时）

•  $C\_B = \overline{updown} \cdot \overline{Q_7} \cdot \overline{Q_6} \cdot \overline{Q_5} \cdot \overline{Q_4} \cdot \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0}$ （当 updown=0 时）

请写出模块代码（不需要写测试平台）。
 
```
module counter8(clk, updown, clr, Q, C_B);
```



# 广东工业大学考试试卷 ( A )

课程名称: 数字逻辑与系统设计 试卷满分 100 分

考试时间: 2018 年 1 月 8 日 (第 19 周 星期一)


考试形式: 闭卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											


请将答案直接写在试卷上!
 
## 一、单选题 (每题 2 分, 共 30 分)

- 十进制数 25 用 8421BCD 码表示为 ( )。
  - 10101
  - 00100101
  - 10010100
  - 10100
- 某商店的顾客意见信箱, 需要 A、B 两名工作人员同时插入钥匙才可以打开, 这种逻辑关系为 ( )。
  - 与关系
  - 或关系
  - 异或关系
  - 无法判断
- 以下说法正确的是 ( )。
  - 逻辑变量的取值, 1 比 0 大
  - 在逻辑运算中  $1+1=10$
  - 在逻辑代数中  $1+1=2$
  - 若两个函数具有相同的真值表, 则两个函数必然相等
- 下列标识符 ( ) 是合法的。
  - \$display
  - linux2\_1
  - \_Flase
  - sel?
- 右图所示的触发器中, 假定 Q 的初始状态是 0 态。当接入 CP 时, 触发器 Q 端的状态为 ( )。
  - 当 CP 下降沿到来时, 变为 1 态, 并一直保持下去
  - 每当 CP 上升沿到来时便翻转一次状态
  - 一直保持 0 态
  - 当 CP 上升沿到来时, 变为 1 态, 并一直保持下去
- timescale 100ns/10ns 表示 ( )。
  - 时间单位 10ns
  - 时间单位 100ns
  - 时间精度 1ns
  - 时间精度 100ns



 7. 右图是共阴极七段 LED 数码管显示译码器框图, 要显示字符 "C", 则译码器输出 a~g 应为 ( )。



- 1110111
  - 0011111
  - 1001110
  - 0111101
8. 在一个 8 位的存储单元中, 能够存储的最大无符号整数是 ( )。
- (256)<sub>10</sub>
  - (127)<sub>10</sub>
  - (377)<sub>8</sub>
  - (255)<sub>10</sub>
9. reg reg[7:0] 表示 ( )。
- reg 是 1 个 8 位的向量
  - reg 是 7 个元素组成的数组
  - reg 是 1 个 7 位的向量
  - reg 是 8 个元素组成的数组
10. 利用卡诺图化简逻辑函数时, 8 个相邻的最小项可消去 ( ) 个变量。
- 1
  - 2
  - 3
  - 4
11. 若在编码器中有 50 个编码对象, 则要求输出二进制代码的位数为 ( ) 位。
- 5
  - 6
  - 10
  - 50
12. 把一个五进制计数器和一个四进制计数器串联可得到 ( ) 进制计数器。
- 4
  - 5
  - 9
  - 20
13. 若有一个模块的文件名为: AdderFile.v, 模块详细定义为:

```
module Adder (a, b, s, c);
```

```
.....
```

```
endmodule
```

测试平台文件名为 TestAdderFile.v, 详细代码为:

```
module TestAdder;
```

```
.....
```


```
Adder coder(pa, pb, ps, pc);
```

```
.....
```

```
endmodule
```

则进行 Lihero IDE 环境中的 ModelSim 仿真前, 应在 Options 设置 (下图) 中, 将 "Testbench module name" 设为 ①, 将 "Top level instance name in the testbench" 设为 ②。

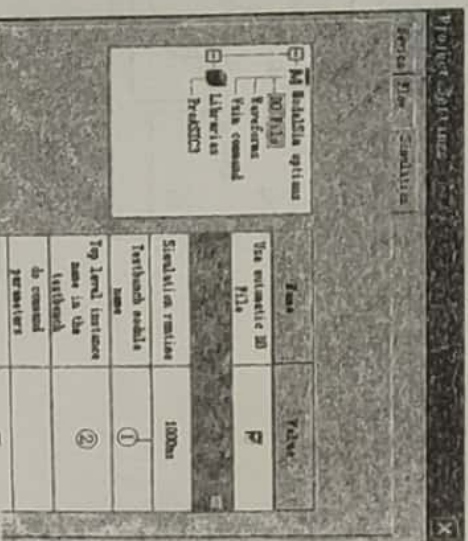- ① AdderFile ② TestAdder
- ① TestAdder ② coder
- ① TestAdderFile ② Adder
- ① Adder ② coder



扫描全能王 创建

4. 看如下代码，运行后 sum 的结果为 ( )。

```
reg [2:0]sum, data1;
reg [1:0]data2;
initial
begin
    data1=b'111;
    data2=b'11;
    sum=data1+data2;
end
```

A. 4'b1010 B. 3'b010 C. 溢出报错 D. 3'b110

15. 在没有修改设计代码的情况下，关于三次仿真描述正确的是 ( )。

A. 延迟会慢慢被修正，越来越小  
B. 前两次仿真结果正确，不代表第三次也正确  
C. 布局布线前后的两次仿真结果是完全一样的  
D. 每次仿真的结果完全一致

## 二、填空题 (每空 1 分，共 15 分)


1. 在 Verilog 中，最常见的程序描述风格有 \_\_\_\_\_ 风格、\_\_\_\_\_ 风格和 \_\_\_\_\_ 风格。
2. 在 Verilog 中，6'Hz 中的“6”是指 \_\_\_\_\_。
3. 对于 JK 触发器，若要置 1 功能，则 JK = \_\_\_\_\_。
4. 在 Verilog 中，想要声明 pa 为 16 个 8 位 reg 变量构成的存储器，请完善以下语句 reg \_\_\_\_\_。
5. 在 Verilog 中，运算符“<<”指的是 \_\_\_\_\_。
6. “测试平台”的定义：\_\_\_\_\_。
7. 某组合电路输入为 a、b、c，输出为 y=a & b & c，需要监控变量 a、b、c 的变化，则该电路描述中 always 的事件表达式应写为 always@( \_\_\_\_\_ ) y=a & b & c;
8. 在 Verilog 中，表达式“4'b1100>1”的运算结果是 \_\_\_\_\_。
9. Libero IDE 里完成 Simulation (仿真) 功能的工具名称是 \_\_\_\_\_。
10. 时序电路在结构上，通常包含组合电路和 \_\_\_\_\_，它的输出状态必须 \_\_\_\_\_ 到组合电路的输入端，与输入信号一起，共同决定组合电路的输出。
11. 时序电路按输出和输入的关系分类，可分为 \_\_\_\_\_ 型和 \_\_\_\_\_ 型。

## 三、简答题 (共 30 分)

1. 分析下图所示的有符号数加法器逻辑图，回答问题。(5 分)


(1) 写出 OF 的逻辑表达式。(2 分)

 (2) 当  $A_4A_3A_2A_1A_0=1100$ 、 $B_4B_3B_2B_1B_0=1010$ 、 $C_{in}=1$  时，是否发生溢出？请写出  $S_4S_3S_2S_1S_0$  的输出结果，并写出输入、输出所对应的十进制数运算式。(3 分)



2. 分析下图所示电路，写出输出函数、各激励函数、次态函数，列出状态表，并画出状态图、时序图 (设初始状态为 001)，说明电路功能。(10 分)

说明：以下已列出主要步骤，考生只需直接填写即可。

 

解：

(1) 输出函数为：





(2) 三个触发器的激励函数分别是

$$D_2 =$$

$$D_1 =$$

$$D_0 =$$

(3) D 触发器的特性函数是  $Q^{n+1} = D$

将触发器的激励函数代入其中, 得触发器的次态函数,

$$Q_2^{n+1} =$$

$$Q_1^{n+1} =$$


$$Q_0^{n+1} =$$

(4) 列出状态表

现态			次态			输出
$Q_2^n$	$Q_1^n$	$Q_0^n$	$Q_2^{n+1}$	$Q_1^{n+1}$	$Q_0^{n+1}$	$Y$
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

(5) 画出波形图


(6) 画时序图, 初始状态为 001

 

 (7) 电路的功能:



下图为水箱液位监测示意图。S1、S2、S3 是液位传感器，其输出为 A、B、C。当液位达到 S1 及以上位置时，A 输出为“1”，否则为“0”；液位达到 S2 及以上位置时，B 输出为“1”，否则为“0”；液位达到 S3 及以上位置时，C 输出为“1”，否则为“0”。请设计一组合电路，当液位在 S1 以上（含 S1）或 S2 以下时，红灯 R 亮；当液位在 S1、S2（含 S2）之间时黄灯 Y 亮；当液位在 S2、S3（含 S3）之间时绿灯 G 亮；设灯亮为“1”，灯灭为“0”。试建立此逻辑命题的逻辑函数表达式，用卡诺图进行化简，并画出逻辑电路图。（15 分）



解：根据描述可得以下真值表：

A	B	C	R	Y	G
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

逻辑表达式：

R

BC	00	01	11	10
0				
1				

Y

BC	00	01	11	10
0				
1				

G

BC	00	01	11	10
0				
1				

逻辑电路图：

#### 四、综合设计题（第1题10分，第2题15分，共25分）

1. 用 Verilog 设计一个 8 位可逆计数器。（10 分）

可逆计数器根据计数脉冲的不同，控制计数器在同步信号脉冲的作用下，进行加 1 或者减 1 操作，带异步清零端，计数方向由控制端 updown 控制，C\_B 为进位或借位输出。真值表如下：

clr	updown	clk	$Q_7 \cdot Q_6 \cdot Q_5 \cdot Q_4 \cdot Q_3 \cdot Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0$	C_B
1	X	X	0 0 0 0 0 0 0 0	0
0	1	↑		+
0	0	↑		-

\*  $C\_B = \text{updown} \cdot Q_7 \cdot Q_6 \cdot Q_5 \cdot Q_4 \cdot Q_3 \cdot Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0$ （当 updown=1 时）

\*\*  $C\_B = \overline{\text{updown}} \cdot \overline{Q_7} \cdot \overline{Q_6} \cdot \overline{Q_5} \cdot \overline{Q_4} \cdot \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0}$ （当 updown=0 时）

请写出模块代码（不需要写测试平台）。

```
module counter8(clk, updown, clr, Q, C_B);
```

